

Rechnerarchitektur

Einführung in die Informatik & Rechnerarchitektur
(EIR1/EIF1)

Erik Pitzer


SE & MBI – FH Hagenberg – WS 2025/26

Rechenwerk

- Rechenwerk soll beliebige arithmetische und logische Operationen ausführen können, wie z.B.
 - $3+5$, $8 \cdot 7$, $7/3$
 - 01001_2 AND 11010_2 , 1101_2 XOR 0101_2
 - Konstanten generieren und Werte “durchschleusen”
- Komplexität der Schaltung und die Anzahl der Verbindungen klein halten
- Operation wird als Parameter übergeben: $f(x, y, \text{operation})$
 - $f(3, 5, +) = 3 + 5$
 - $f(8, 7, *) = 8 \cdot 7$
 - $f(01001, 11010, \text{AND}) = 01001_2 \text{ AND } 11010_2$
 - $f(01001, 11010, 1) = 1$

Arithmetisch-Logische Einheit (Arithmetic Logic Unit, ALU)

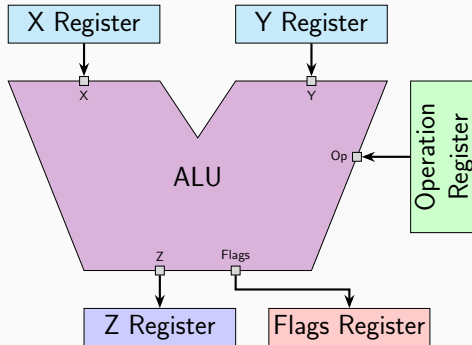- X, Y enthalten Operanden, Z erhält das Ergebnis
- Flags beschreiben das Ergebnis, z.B. größer/kleiner/gleich Null, Overflow
- “Wortbreite” ist die Anzahl der Bits die eine ALU pro Operation verarbeiten kann




FLAGS Register (1/2)

Enthält Informationen über das letzte Ergebnis (**Status Flags**) oder Optionen für die Durchführung weitere Befehle (**Steuer Flags**)

- Status Flags (werden von der ALU gesetzt)
 - Information über letztes Ergebnis (Inhalt des Z-Registers)
 - Zero Flag (ZF): Ergebnis war Null
 - Sign Flag (SF): Ergebnis war negativ
 - Parity Flag (PF): Ergebnis hat gerade Parität
 - Information über letzte Operation
 - Overflow Flag (OF): Operation ergab einen Überlauf
 - Carry Flag (CF): Operation ergab einen Übertrag (Carry) aus dem höchsten Bit
 - Aux Carry (AC): Operation ergab einen Übertrag aus dem vierten Bit


FLAGS Register (2/2)

- Steuer Flags (werden vom Programmierer gesetzt)
 - Trap Flag (TF): Programm nach dem nächsten Befehl anhalten, für Programmentwicklung und Debugging relevant
 - Interrupt Enable Flag (IF): Hardware darf Programmausführung unterbrechen, z.B. Daten von Gerät einlesen
 - Direction Flag (DF): Zeichenkettenverarbeitung rückwärts oder vorwärts
- weitere Flags, z.B. *I/O privilege level (IOPL)*, *Nested Task* oder *reservierte Bits*

 

Gatterverzögerungen in der ALU

 - Einzelne Gatter benötigen kurze Umschaltzeit, Kaskade von Gatter benötigt entsprechend länger
- Stabilisierung des Ergebnis muss abgewartet werden




[demos/gate_delay.dig](#)

Addition


- Halbaddierer (Half Adder)

a	b	sum	carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


- Volladdierer (Full Adder)

a	b	carry _{in}	sum	carry _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Addition mit Ripple Carry Adder

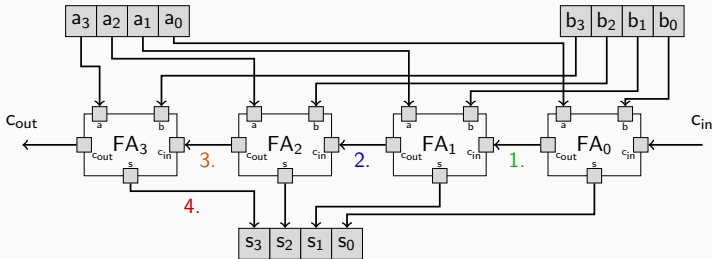
- Einfache Konstruktion, aber langes warten auf Weiterleitung aller Überträge, z.B. 32-Bit-Addierer 32·FA Verzögerung



[demos/add4.dig](#)


Addition mit Carry Select Adder (1/2)

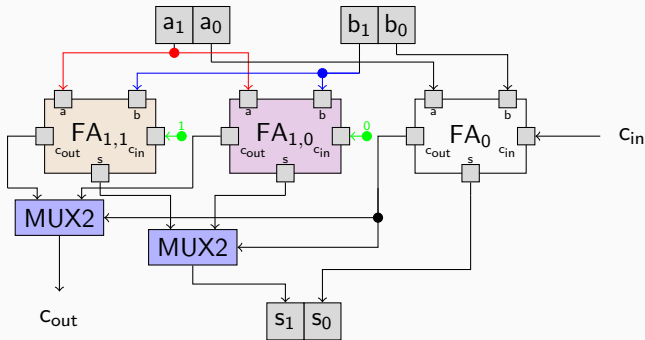- Alle Additionen parallel berechnen, einmal mit, einmal ohne Carry
- vorheriges Carry bestimmt welches Ergebnis durch Multiplexer gewählt wird



Addition mit Carry Select Adder (2/2)

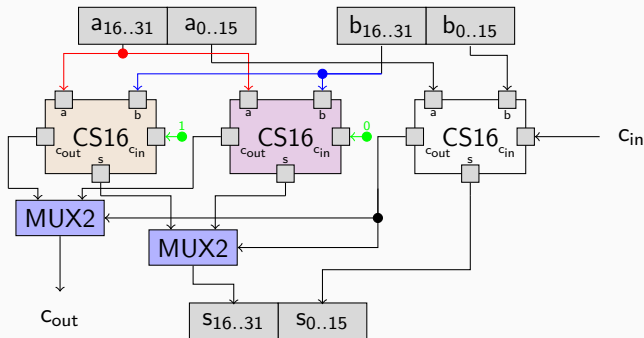
- Gleiches Prinzip kann für größere Bit-Breiten verwendet werden ($CS_{n+1} = 3 \cdot CS_n + 2 \cdot \text{MUX}$, z.B. 32-Bit: $81 \cdot \text{FA}_2 + 80 \cdot \text{MUX}$)
- Verdopplung der Bit-Breite nur mehr zusätzliche Verzögerung um $1 \cdot \text{MUX}$, z.B. bei 32 Bit nur $2 \cdot \text{FA} + 4 \cdot \text{MUX}$ Verzögerung



Addition mit Carry-Look-Ahead Adder (1/2)


- Carry wird für alle Stellen gleichzeitig berechnet
- Volladdierer wird zu “partial adder” (PA), gibt Information über potentiellen Übertrag (ohne Berücksichtigung von Carry In)
 - Carry wird immer **generiert** (g)
 - Carry wird **propagiert** (p), falls Carry hereinkommt

a	b	C _{in}	s	g	p
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

 

Addition mit Carry-Look-Ahead Adder (2/2)

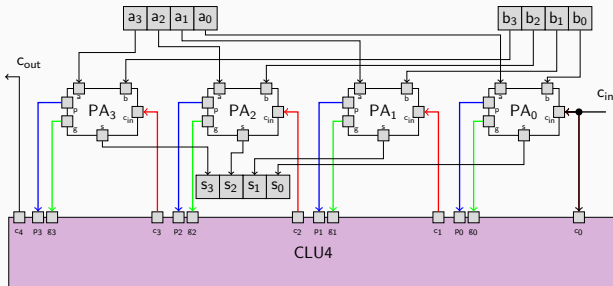- Eigene Carry-Lookahead-Unit (CLU) berechnet Übertrag für alle Stellen gleichzeitig, z.B.
 - $C_1 = C_{in} \cdot p_0 + g_0$
 - $C_2 = C_{in} \cdot p_0 \cdot p_1 + g_0 \cdot p_1 + g_1$
- Für jede Bit-Breite immer nur drei Schritte (PA→CLU→PA)



[demos/alu.circ](#) LCU4, CLA4


- mit zusätzlichen Gattern lassen sich schnellere Schaltungen bauen
- z.B. 32-Bit Addierer mit verschiedenen Implementierungen

Implementierung	Verzögerung	Bauelemente
Ripple-Carry	32	≈ 32
Carry-Select	6	≈ 160
Carry-Lookahead	3	≈ 560

ALU Aufbau: Logic Unit (LU) für ein Bit


- Teil der ALU für logische Operationen
- Alle Operationen parallel berechnen
- Auswahl über Multiplexer
- Logic Unit hat z.B. folgende Funktionen
 - Erzeugen von Konstanten (0, 1)
 - Durchschleusen von x oder y
 - Negieren von x oder y
 - Konjunktion (&) oder Disjunktion (≥ 1) von x und y
- Kann für beliebige Bit-Breite parallel geschaltet werden

[demos/alu.circ](#) LU1, LU8

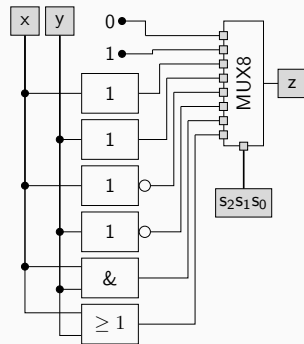

ALU Aufbau: Arithmetic Unit (AU)

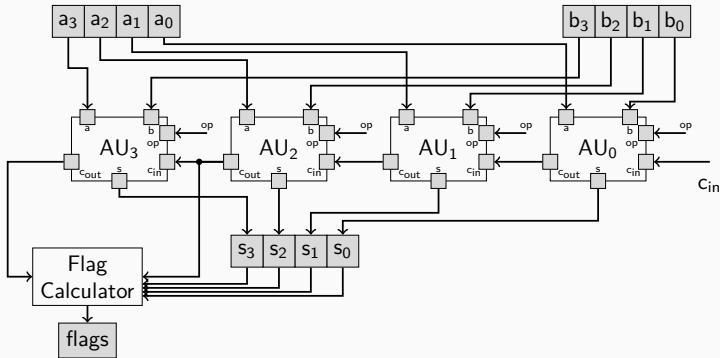- Teil der ALU für arithmetische Operationen
- intern Übergabe des Übertrags
- Realisierung als Kaskade von 1-bit Arithmetic Units oder direkt für gewünschte Wortbreite, z.B. 32 Bit



ALU Aufbau: Implementierung

- Argumente und Teil des Operationscodes sowohl an LU als auch an AU
- Auswahl über MUX, gesteuert über restliche Bits der Operation

